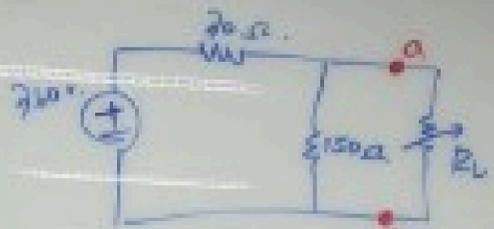



TA 培力營

2025


14:00~17:00



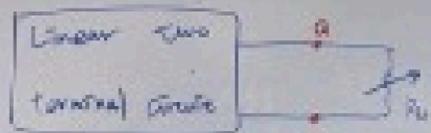1. 求 $R_L = ?$ 會有最大功率。
2. 求 $P_{max} = ?$
3. 求 360V 的電壓功率會有百分之幾轉移到 R_L 在最大功率狀態時。(求 $\gamma = ?$)



Ex: 大型電池 → 效用
電 → 起

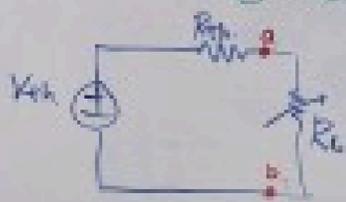

FRIDAY,
SEPTEMBER 26TH

授課教師

黃玉君

南臺科技大學階梯教室D102

新工程教育方法實驗與建構計畫x苗圃計畫

